

电源培训



The Future of Analog Technology™

1. DC/DC 工作原理



2. 参数设计

3. 布板


4. USB 保护

DC/DC 工作原理



非同步BUCK

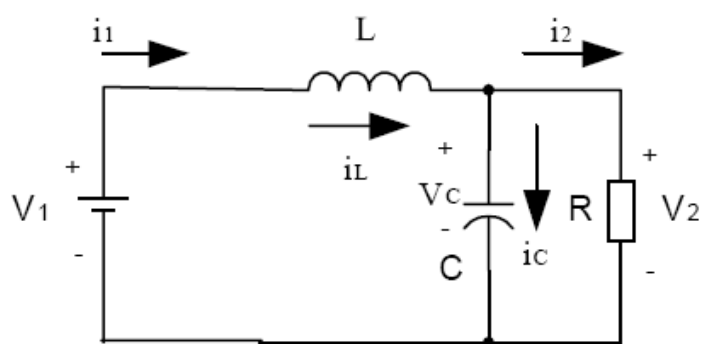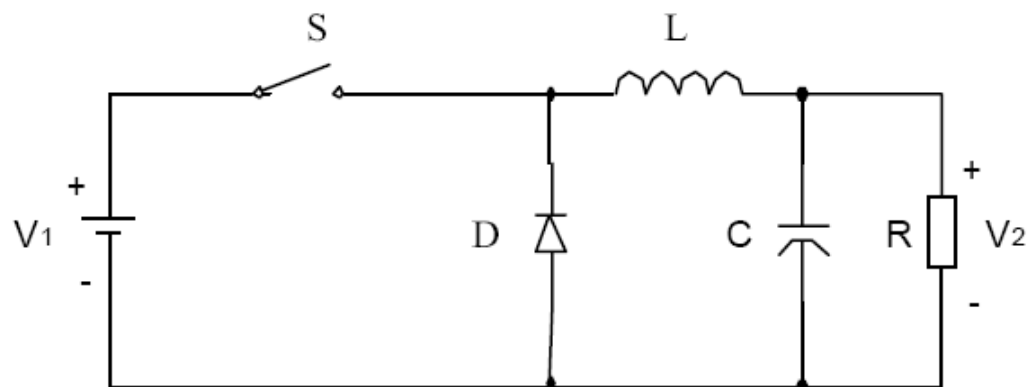

开关闭合时

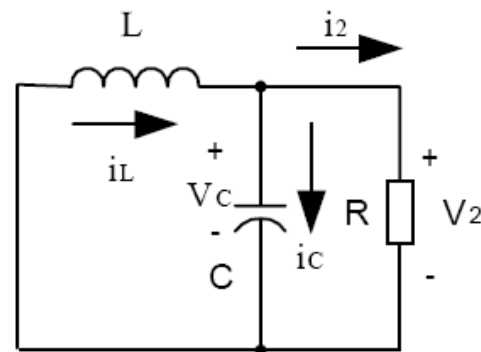

开关断开时

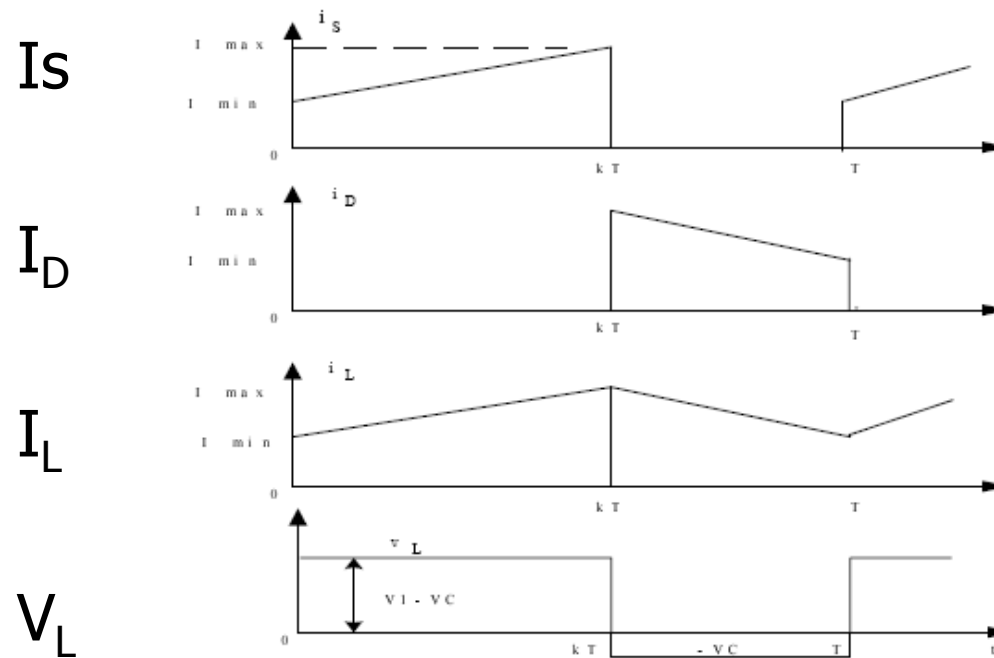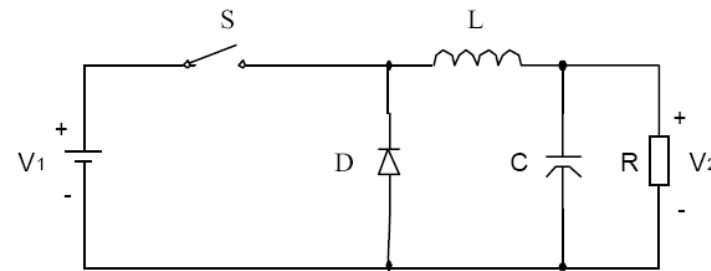


$$V_2 = V_C = kV_1$$

$$\Delta i_L = \frac{V_1 - V_C}{L} kT = \frac{k(1-k)}{fL} V_1$$

$$I_{\max} = kV_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1-k}{2L} T \right)$$

$$I_{\min} = kV_1 \left(\frac{1}{R} - \frac{1-k}{2L} T \right)$$
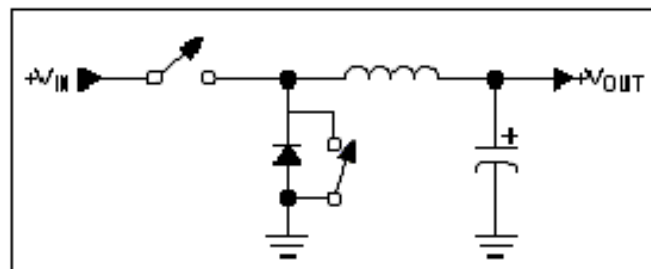
$$I_L = I_2 = \frac{kV_1}{R} \quad \Delta v_C = \Delta Q / C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{8C} T = \frac{k(1-k)V_1}{8f^2 CL}$$



同步整流结构


- 开关稳压器中功率消耗最大的元件是二极管，消耗功率为二极管导通压降与电流的乘积，该功耗降低了总体效率。为最大限度地提高效率，可以用一个开关替代二极管，即所谓的“同步整流结构”

- 以5V转1.2V/1A为例

假设：同步整流IC的MOSFET内阻为130mohm，开关时间为5uS；
非同步整流IC的上MOSFET内阻为130m ohm，开关时间同为5uS，
肖特基压降0.5V。


同步芯片

效率=84.2%

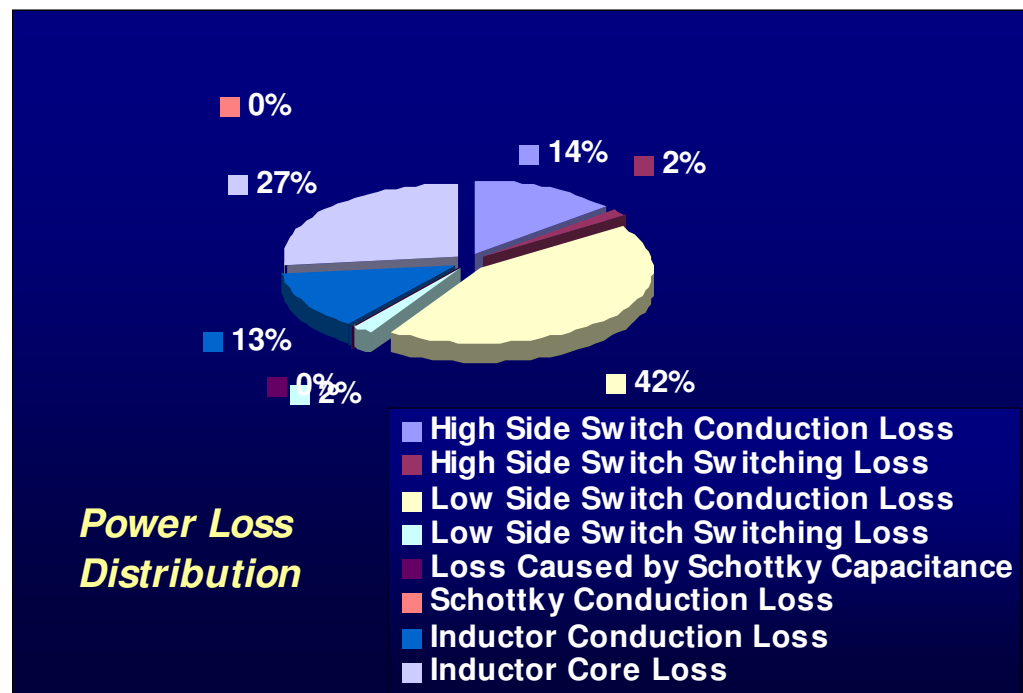


非同步芯片


效率=70.3%

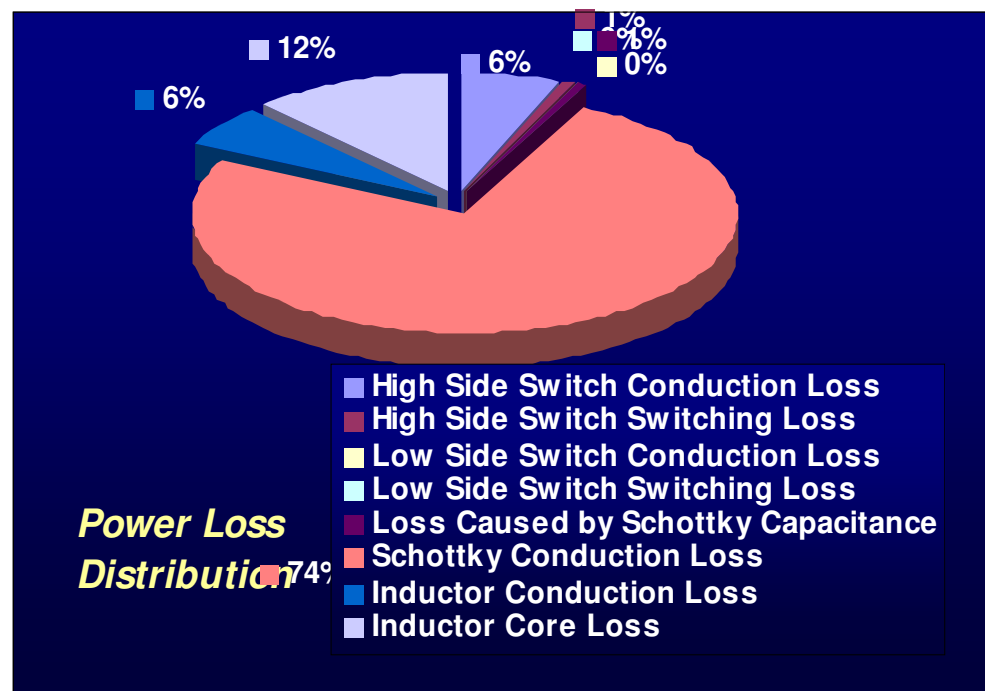

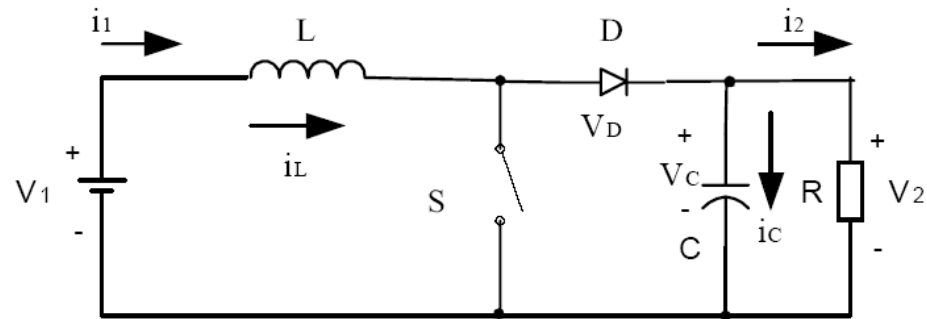
从饼图中明显可以看到非同步芯片在肖特基二极管的损耗很大，效率也因此远低于同步整流芯片。通常在大压差的应用条件下，同步整流芯片从节能和发热的角度来看，要优于非同步整流芯片。




I_S

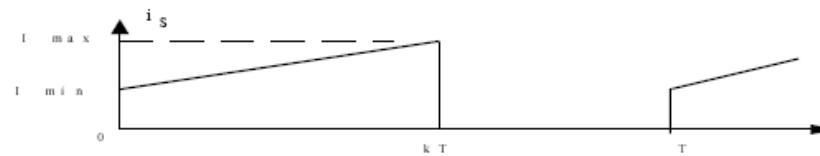


I_D

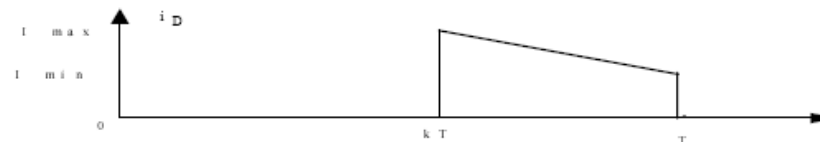

I_L

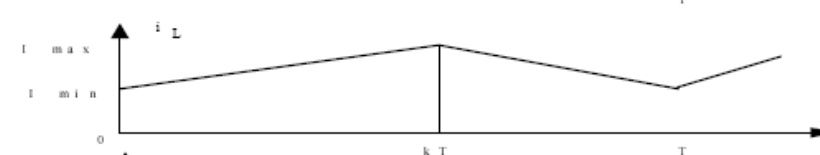

V_L

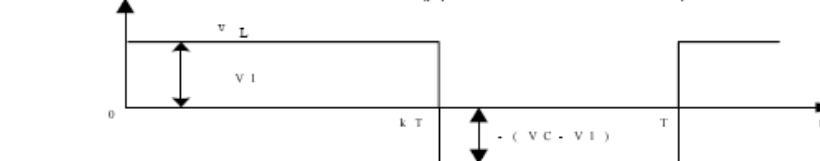

$$V_2 = V_C = \frac{V_1}{1-k}$$

$$\Delta i_L = \frac{kV_1}{fL}$$


$$I_{\max} = \frac{V_1}{R(1-k)^2} + \frac{V_1}{2L}kT$$

$$I_{\min} = \frac{V_1}{R(1-k)^2} - \frac{V_1}{2L}kT$$

$$I_L = \frac{I_2}{1-k} = \frac{V_1}{R(1-k)^2}$$

$$\Delta v_C = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{kTI_2}{C} = \frac{kV_2}{RfC}$$

参数设计

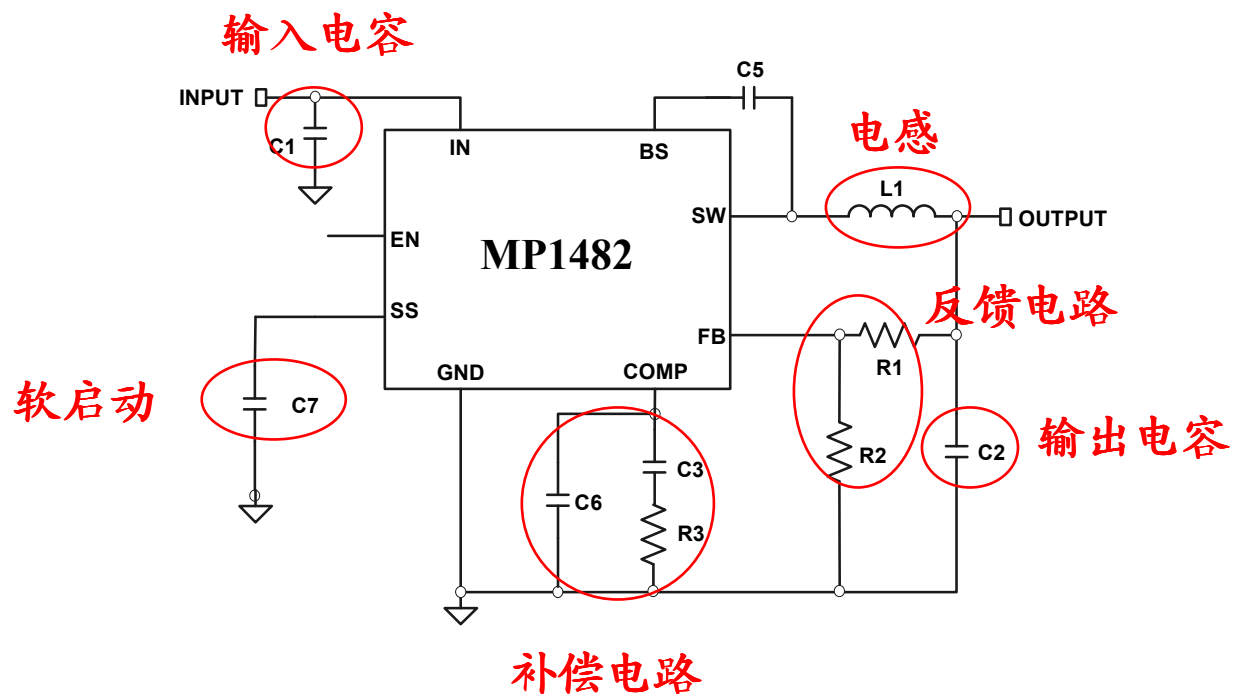


- 输出电压由反馈电阻R1，R2设定，公式如下

$$V_O = V_{FB} \frac{R1 + R2}{R2}.$$

- R2 的典型值为10KΩ.
- R1由下式确定

$$R1 = R2 \frac{V_O - V_{FB}}{V_{FB}}.$$

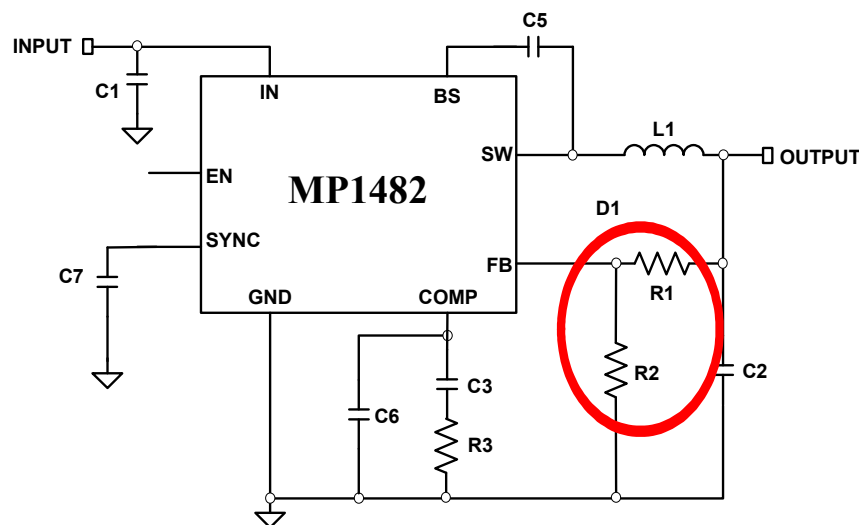

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897051125165006112>