
电流走路法则-3

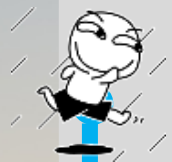

于总CEO讲物理

第3课：电流走路法则-3


下一课：崎岖的路




总完成度：10%

电流走路法则(３)：有多条路可选时，没有纯导线，就分开都走


或者相当于纯导线的东西：
闭合的开关
电流表
短路的用电器

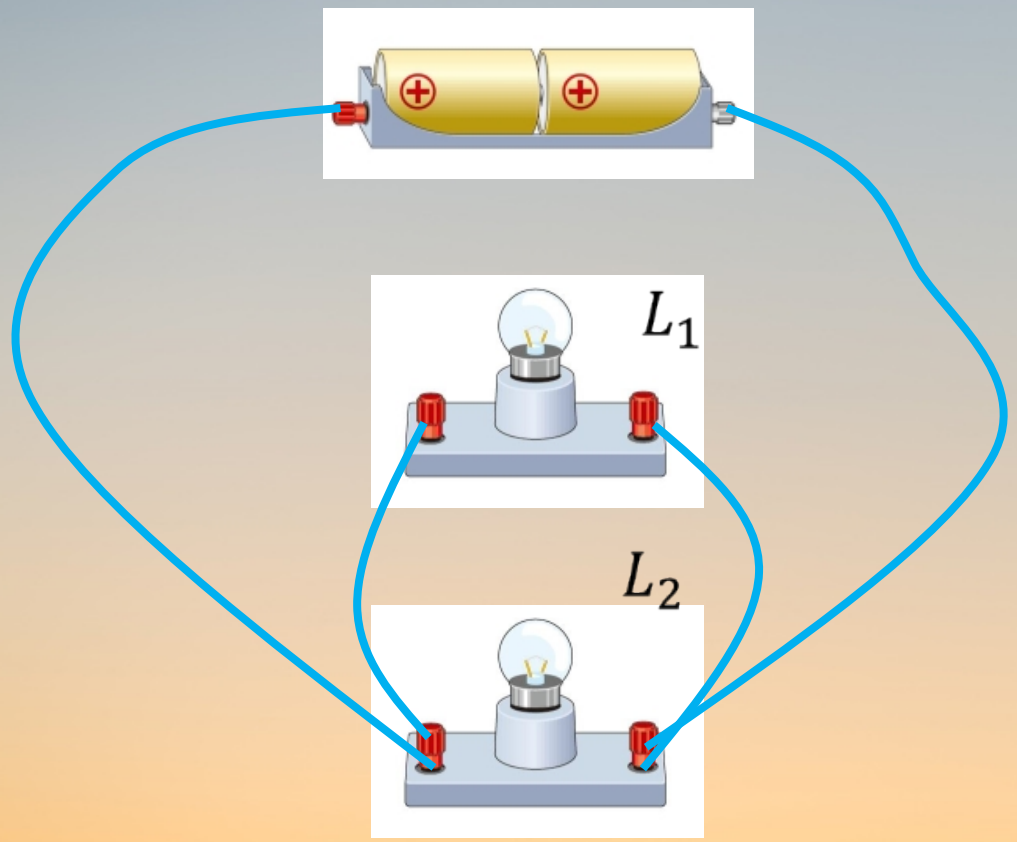

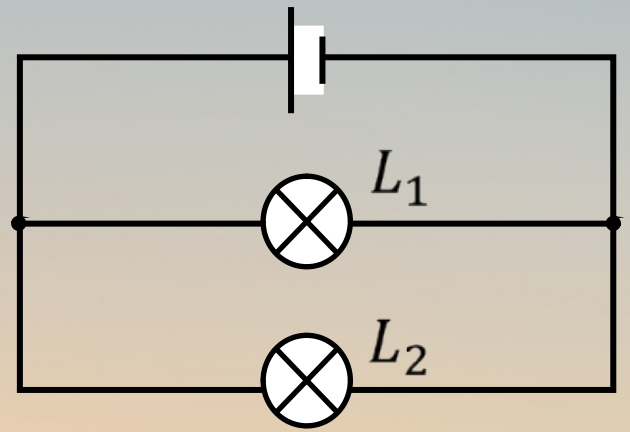


于总CEO讲物理

电流走路法则(3)：有多条路可选时，没有纯导线，就分开都走

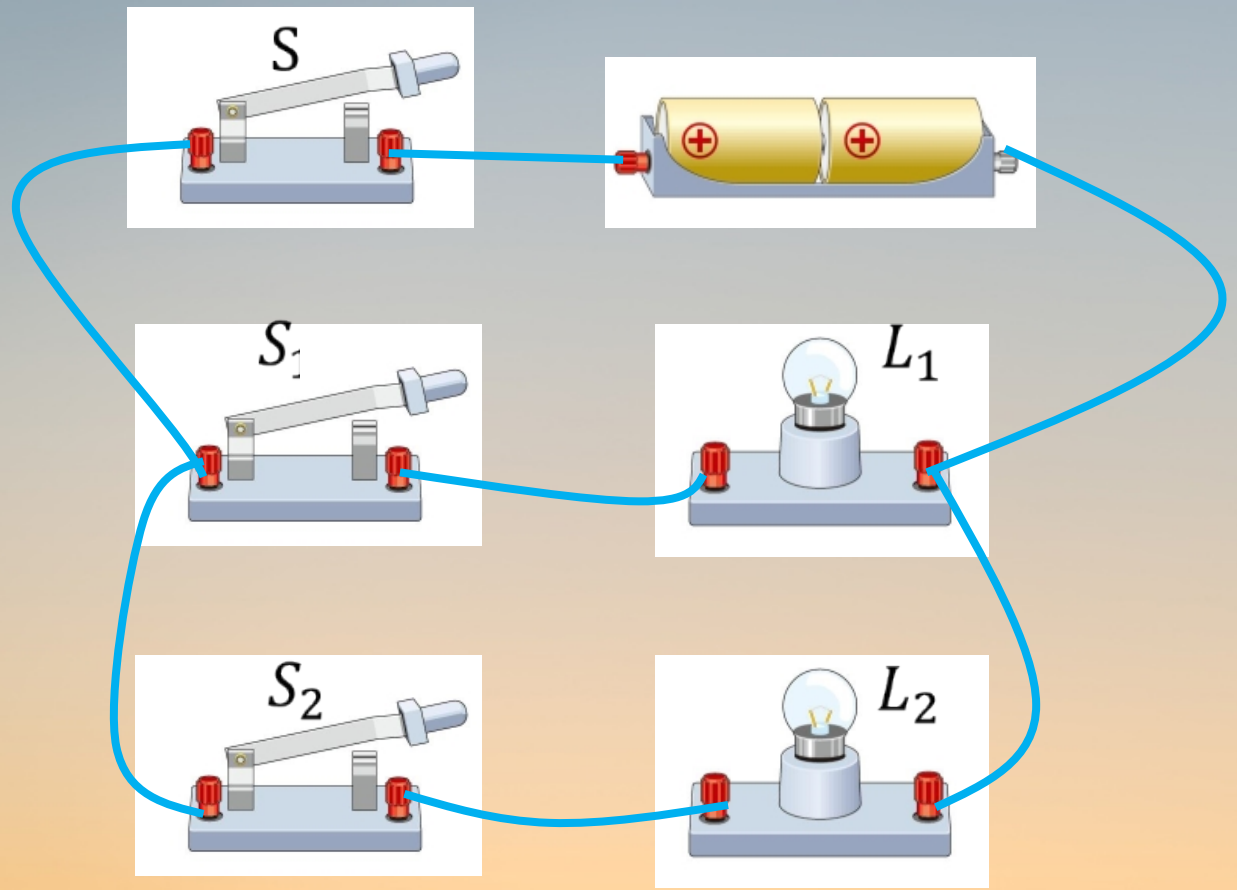


或者相当于纯导线的东西：
闭合的开关
电流表
短路的用电器

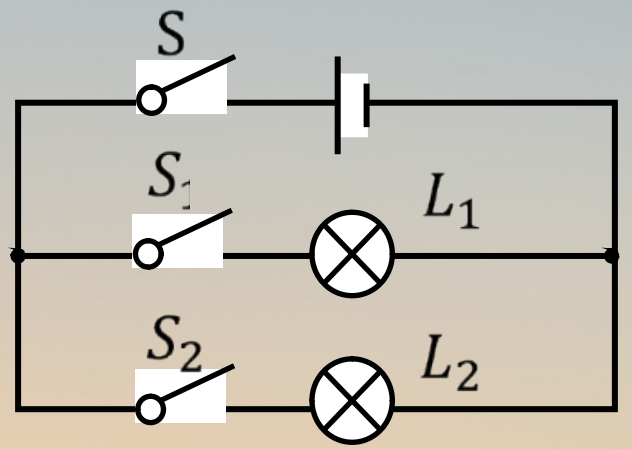

于总CEO讲物理

电流走路法则(３)：有多条路可选时，没有纯导线，就分开都走

或者相当于纯导线的东西

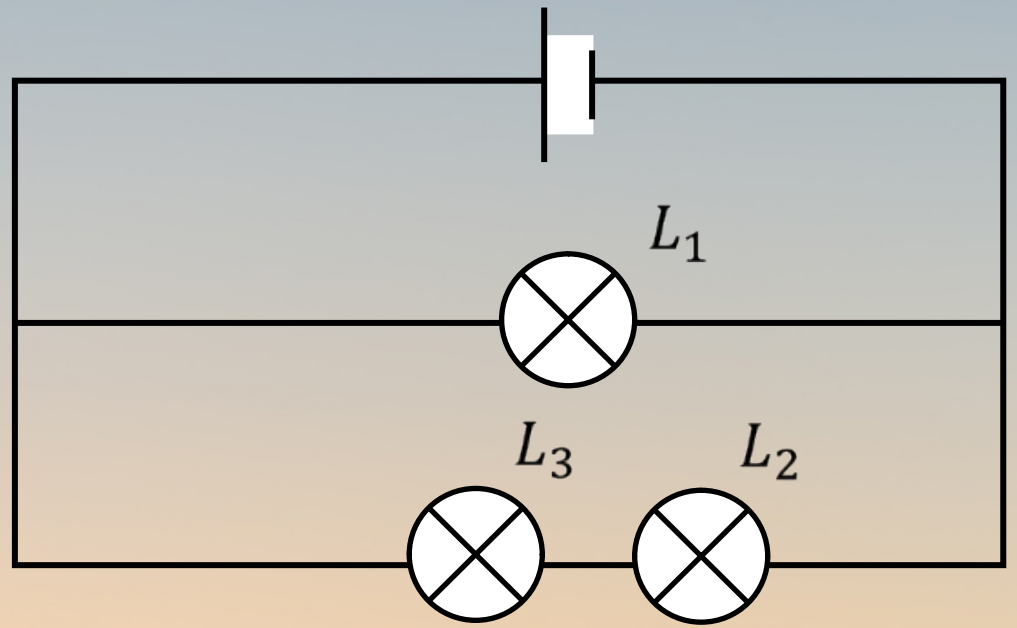



分开的路上和用电器多少没有关系，都走。走就完了。


于总CEO讲物理

题

开关依次闭合，会发生啥?

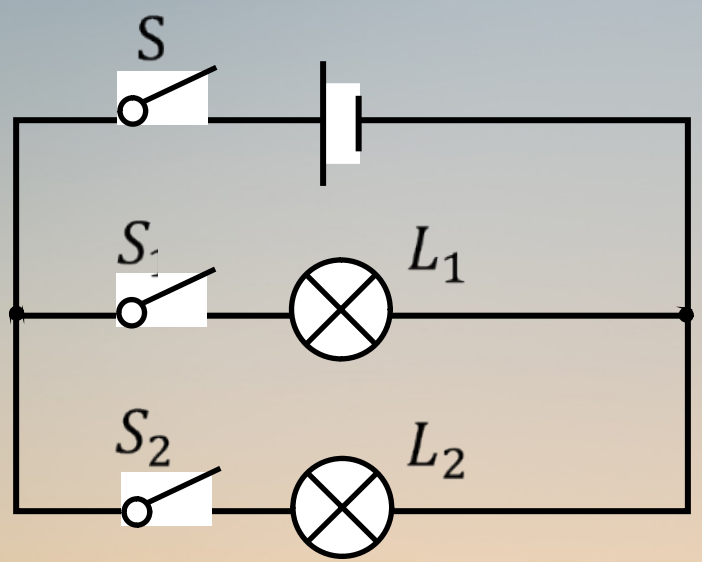

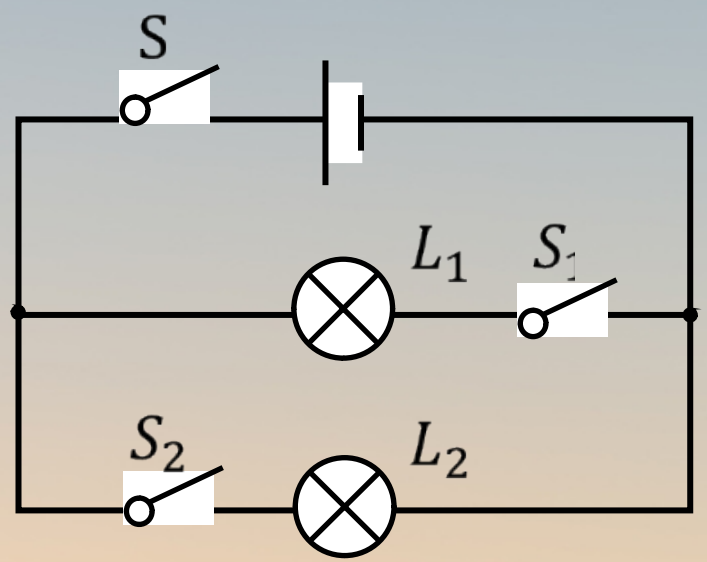


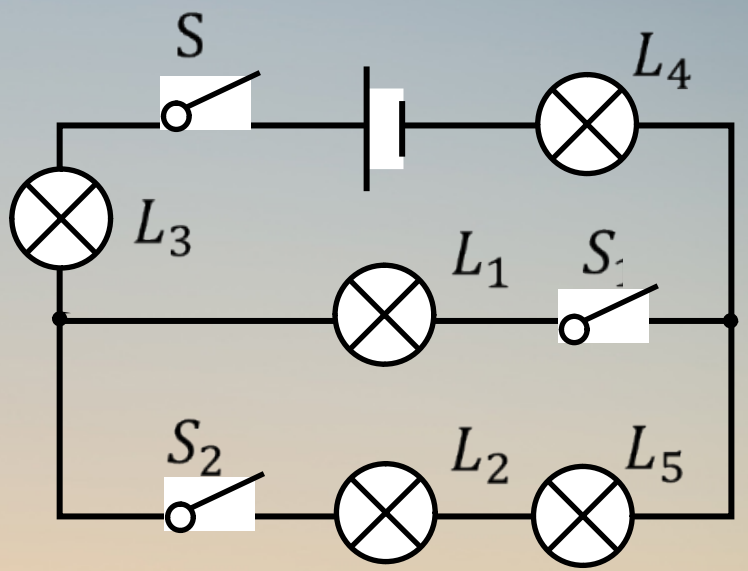


于总CEO讲物理

题

开关依次闭合，会发生啥?

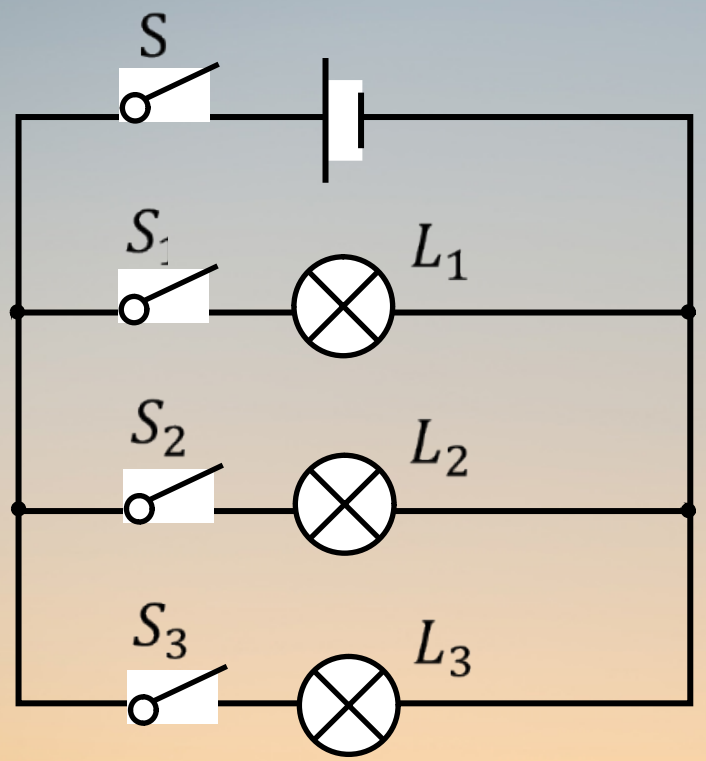


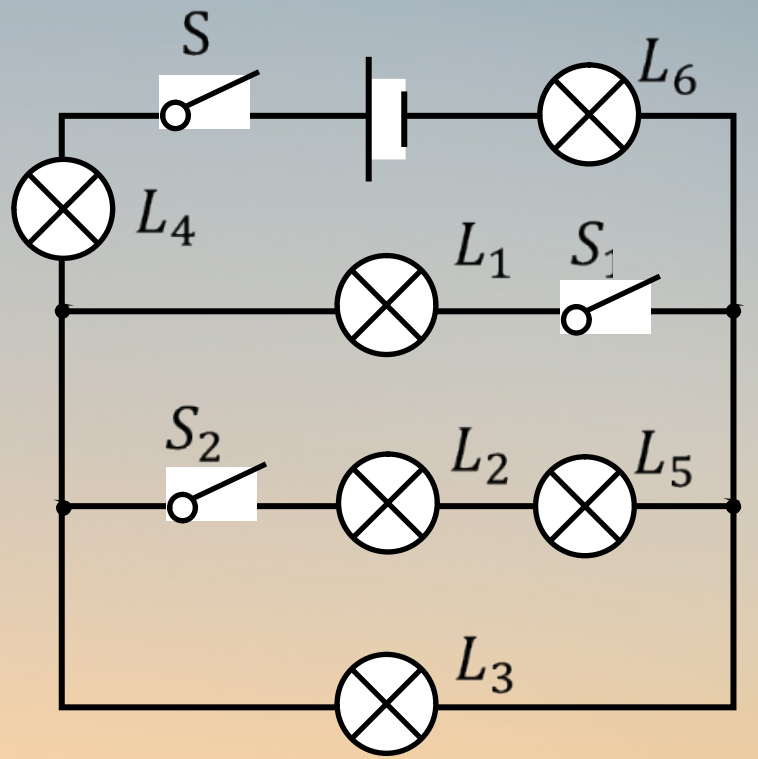



于总CEO讲物理

题

开关都闭合，会发生啥?

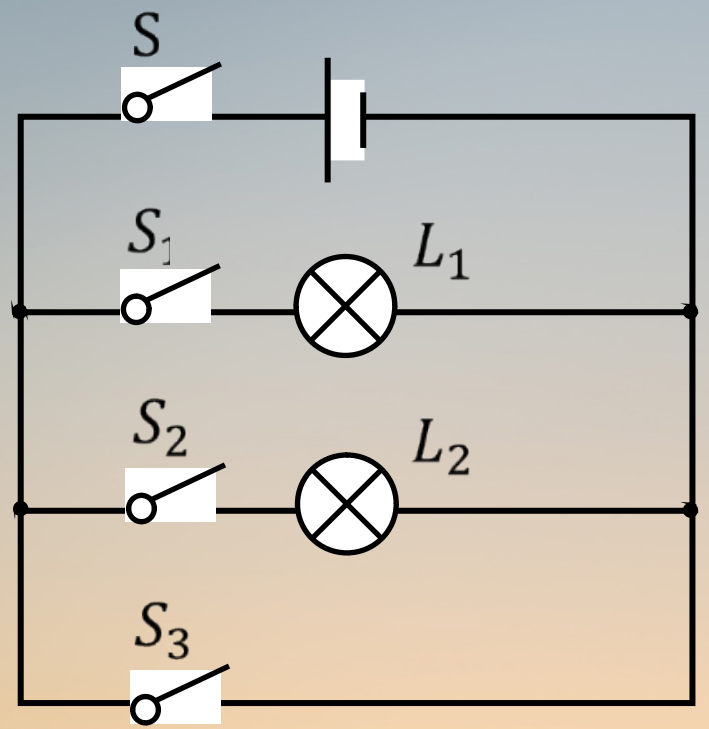

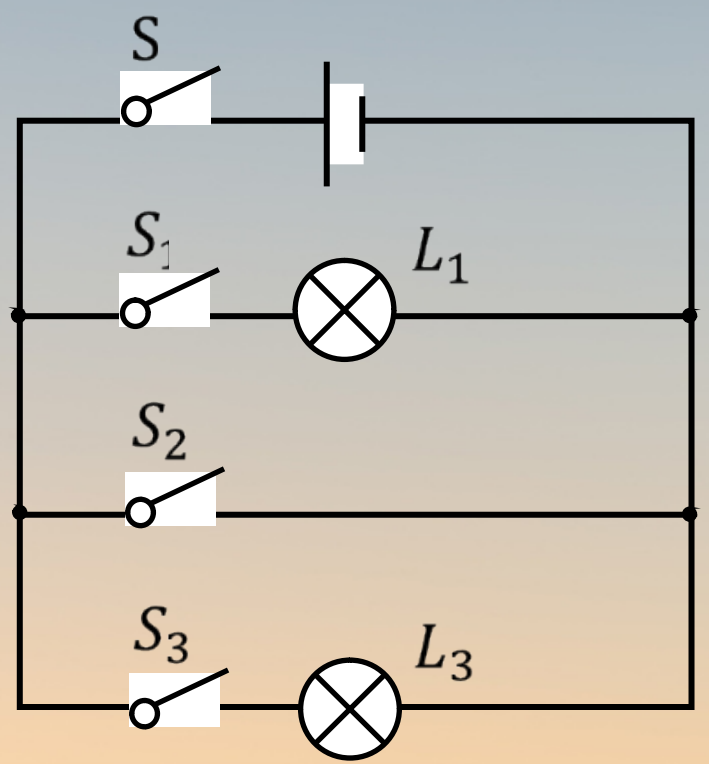


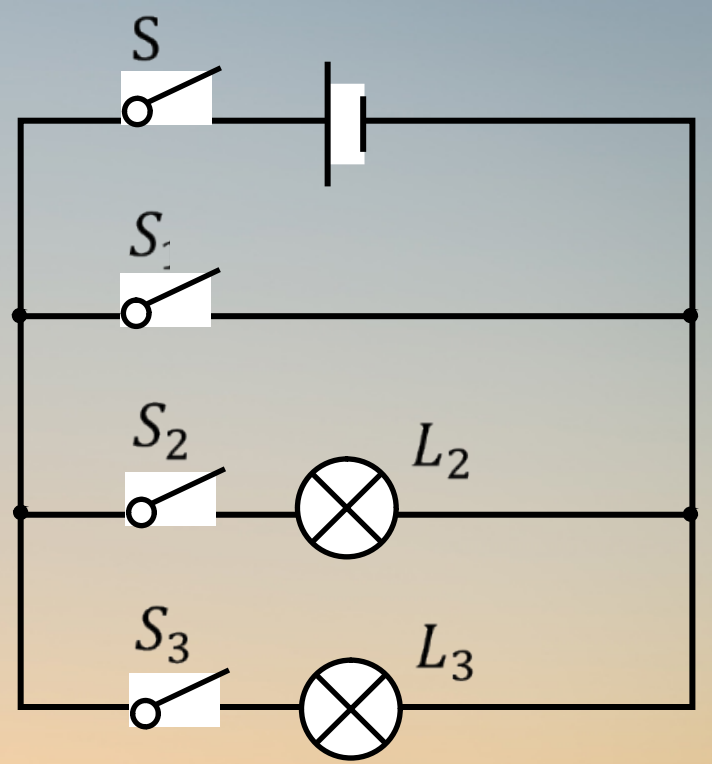



于总CEO讲物理

题

开关都闭合，会发生啥?

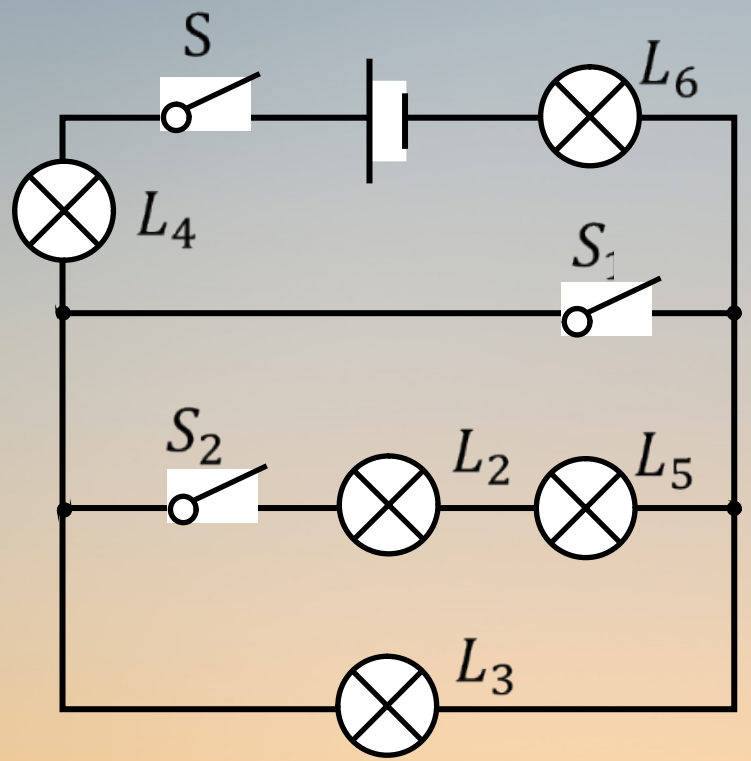

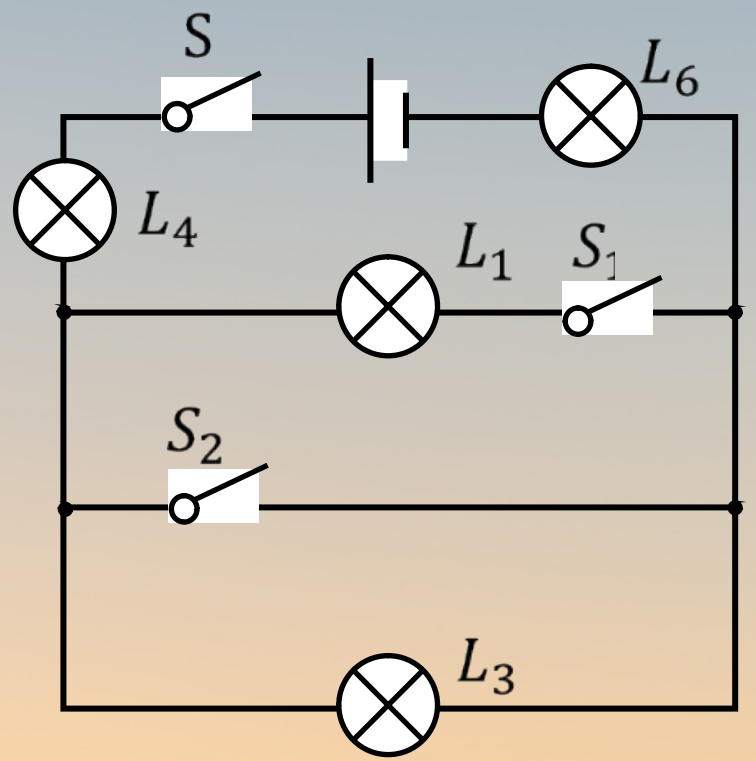


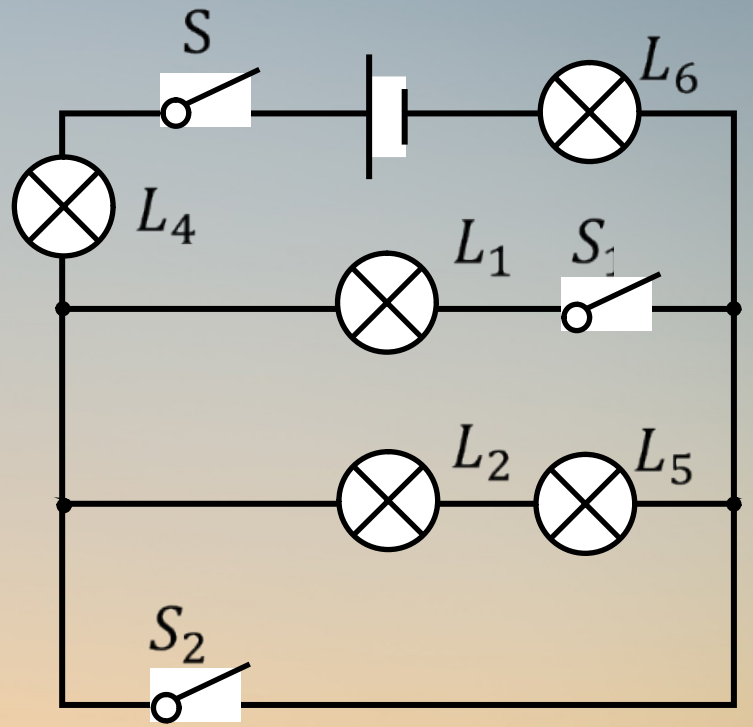


于总CEO讲物理

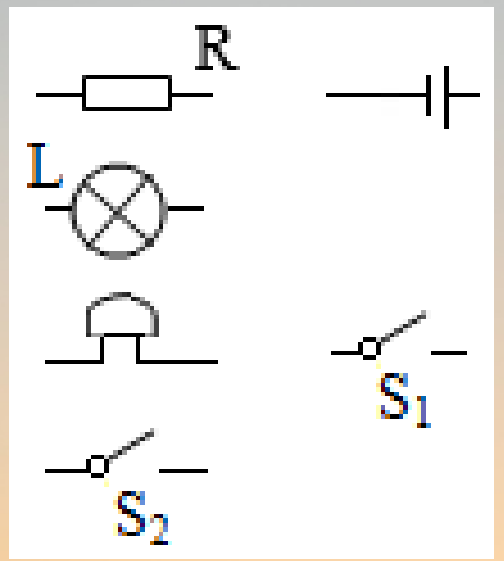题

《双手驾驶提醒装置》的电路元件示意图，驾驶员双手脱离方向盘时发出警报。R为保护电阻，当驾驶员坐在座椅上时开关S_1闭合，离开座椅时开关S_1断开；当手握方向盘正常驾驶时开关S_2闭合，双手脱离方向盘时开关S_2断开；当驾驶员坐在座椅上时，手握方向盘正常驾驶指示灯L不亮、电铃不响，双手脱离方向盘，指示灯L亮、电铃响（指示灯L与电铃并联）。请按上述要求，连接正确的电路图。



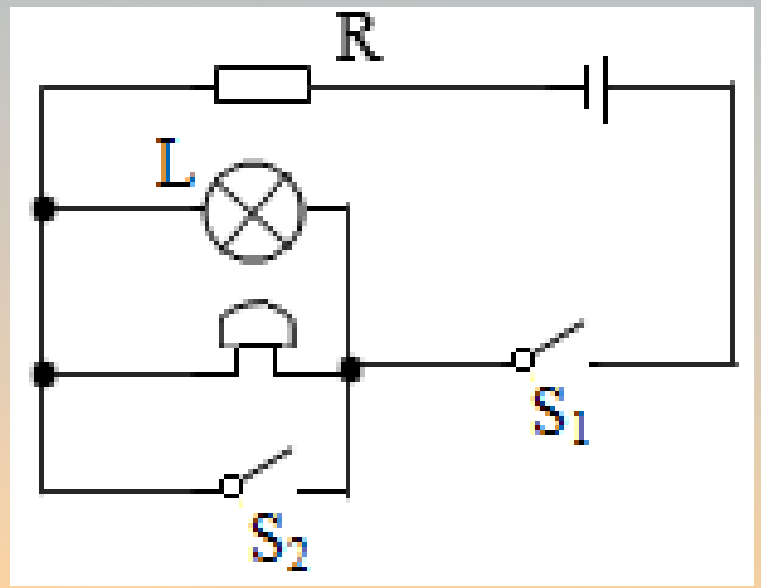



于总CEO讲物理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/008013035124006053