电路（山东联盟潍坊学院）-知到答案、智慧树答案


第一章单元测试

1、[选择题]：同一实际电路部件在不同的应用条件下，其电路模型相同。
选项：
A:错
B:对
参考正确答案:【错】

2、[选择题]：若电流的计算值为负，则说明其实际方向与参考方向（）。
选项：
A:全部都不对
B:相反
C:相同
D:无关
参考正确答案:【相反】

3、[选择题]：若Uab=12V，a点电位Ua为5V，则b点电位Ub为（）V。
选项：
A:-7
B:0
C:5
D:7
参考正确答案:【-7】

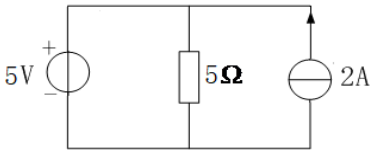4、[选择题]：电路中参考点选得不同，各点的电位（）。
选项：
A:与参考点无关
B:不同
C:相同
D:全部都不对
参考正确答案:【不同】




5、[选择题]：在下图所示电路中，电压源产生的功率为（）W。
选项：
A:-5
B:15
C:5
D:-15
参考正确答案:【-5】

6、[选择题]：当电阻R上u、i的参考方向为非关联参考方向时，欧姆定律的表达式应为（）。
选项：
A:u=-iR
B:u=iR
C:全部都不对
参考正确答案:【u=-iR】

7、[选择题]：对于理想电压源而言，不允许开路，但允许短路。
选项：


A:错
B:对
参考正确答案:【错】

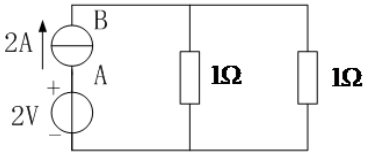8、[选择题]：受控电源和独立电源一样，可以独立地向外提供电能和信号。
选项：
A:错
B:对
参考正确答案:【错】



9、[选择题]：在下图所示的电路中,A、B两点间的电压UAB值为（）V。
选项：
A:-2
B:1
C:2
D:-1
参考正确答案:【1 】

10、[选择题]：如图所示电路中电流I=()A。

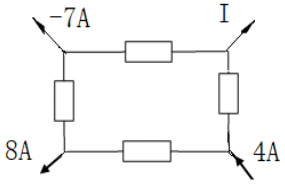

选项：
A:5
B:9
C:2
D:3
参考正确答案:【3 】

第二章单元测试

1、[选择题]：设两个二端网络对外是等效的，则下列说法哪个是正确的？ （）。
选项：
A:它们的外部特性相同
B:它们的内部结构相同
C:它们的内部特性相同
参考正确答案:【它们的外部特性相同】

2、[选择题]：电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按（）处理。
选项：
A:短路
B:全部都不对
C:断路
参考正确答案:【断路】

3、[选择题]：并联电路中，阻值越大的电阻分到的电流越大。
选项：
A:对
B:错
参考正确答案:【错】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747010126005006045