电路分析（中国石油大学（华东））-知到答案、智慧树答案


绪论单元测试

1、[选择题]：学好《电路》课的意义（）
选项：
A:《电路》是电类专业（自动化、电气工程、电子与信息工程、通信等专业）的第一门专业基础课，有着非常重要的地位。
B:《电路》课程的掌握程度对于后续专业课程的学习，有着举足轻重的作用。
C:《电路》也是多数电类专业研究生入学考试课。
D:《电路》比较重要只是因为它的学分比较重。
参考正确答案:【《电路》是电类专业（自动化、电气工程、电子与信息工程、通信等专业）的第一门专业基础课，有着非常重要的地位。；
《电路》课程的掌握程度对于后续专业课程的学习，有着举足轻重的作用。；
《电路》也是多数电类专业研究生入学考试课。】

第一章单元测试

1、[选择题]： 电流的参考方向为（）。
选项：
A:负电荷的移动方向
B:电流的实际方向
C:正电荷的移动方向
D:沿电路任意选定的某一方向
参考正确答案:【沿电路任意选定的某一方向】

2、[选择题]：图示电路，求u：（）。

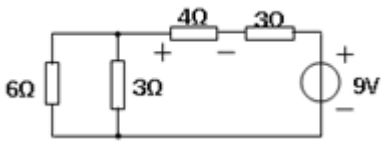


选项：
A:-4V
B:4V
C:-2V
D:2V
参考正确答案:【-4V】


3、[选择题]： 基尔霍夫电流定律应用于（）。
选项：
A:支路
B:网孔
C:节点
D:回路
参考正确答案:【节点】

4、[选择题]： 在有n个节点，b条支路的连通电路中，可以列出独立KCL方程的个数为（）。
选项：
A:b-n+1
B:n+b
C:n
D:n-1
参考正确答案:【n-1】

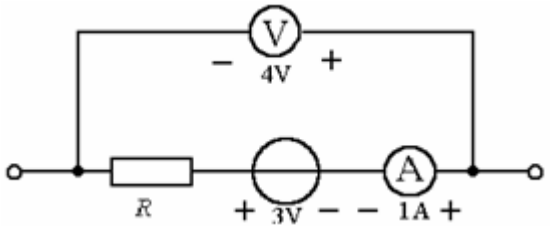
5、[选择题]： 图示电路中，直流电压表和电流表的读数分别为4V及1A,则电阻R为（）。



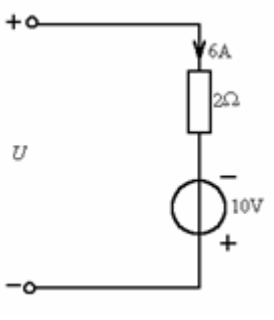选项：
A: 7Ω
B: 5Ω
C: 2Ω
D: 1Ω
参考正确答案:【 7Ω 】



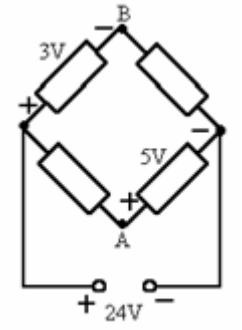6、[选择题]： 图示电路中电压U为（）。
选项：
A:2V
B:-2V
C:22V
D:-22V
参考正确答案:【2V】



7、[选择题]： 图示电路中电压UAB为（）。
选项：
A:19V
B:21V
C:-16V
D:16V
参考正确答案:【-16V】

8、[选择题]： 电路中b、c两点间的电压Ubc为（）。
选项：
A:-2V
B:2V
C:8V
D:0V
参考正确答案:【2V】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807010145005006045